

ДРУШТВО ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ
МИНИСТАРСТВО ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ОДСЕК ЗА ФИЗИКУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ НИШ
ДЕПАРТАМАН ЗА ФИЗИКУ ПМФ НОВИ САД

Задаци за општинско такмичење ученика основних школа, шк. 2007/2008. год.

VIII разред

1. Две металне куглице имају једнаке масе, по 10 g свака, висе на лаким изолаторским концима и налазе се у ваздуху, на међусобном растојању 10 cm . По колико електрона би требало довести на куглице да би њихово електростатичко одбијање компензовало њихово гравитационо привлачење? (Потребне константе: $k = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$, $\gamma = 6.67 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$, $e = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$). (Млади физичар бр. 76 „О“ 1999/00). (20 поена)
2. Дата је редна веза три кондензатора чији су капацитети и пробојни напони (највиши напони које кондензатори могу да издрже а да не постану проводни), редом а) $C_1 = 2\mu\text{F}, U_1 = 3\text{kV}$, б) $C_2 = 1\mu\text{F}, U_2 = 3.5\text{kV}$ в) $C_3 = 4\mu\text{F}, U_3 = 1.5\text{kV}$. Да ли ће доћи до пробоја неког од кондензатора у вези ако се на њене крајеве прикључи напон 7kV , а ако долази, који од кондензатора ће пробити први? (20 поена)
3. Одредите вредност струје кратког споја код акумулатора чија је електромоторна сила 12 V , ако при везивању на неки потрошач он даје струју јачине 4 A , а при том је напон на њему 11 V . (20 поена)
4. Колики пут пређе тело у последњој секунди кретања, ако слободно пада са висине 80 m ? (узети за $g = 10\text{ m/s}^2$) (20 поена)
5. Неки волтметар је предвиђен да мери напоне до највише 30 V . При том напону кроз њега тече струја јачине 10 mA . На који начин, и колiku вредност допунског отпора треба повезати са волтметром да би помоћу њега било могуће мерење напона до 150 V ? (20 поена)

Напомена: Сва решења детаљно објаснити!

Задатке припремили: mr Мара Стојановић и dr Срђан Ракић

Рецензенти: dr Срђан Ракић и mr Мара Стојановић

Председник комисије: dr Надежда Новаковић

Свим такмичарима желимо успешан рад!

Општинско такмичење ученика основних школа, шк. 2007/2008. год.

Решења - VIII разред

- Вредност гравитационе привлачне сile између ове две куглице износи $F_g = \gamma \frac{m^2}{r^2}$ (3п). Толика је потребна да буде Кулонова одбојна сила $F_C = k \frac{q^2}{r^2}$ (3п), те се изједначавањем добија потребна количина наелектрисања на куглици $\gamma \frac{m^2}{r^2} = k \frac{q^2}{r^2} \Rightarrow q = m \cdot \sqrt{\frac{\gamma}{k}}$ (6п). Број електрона који одговара овој вредности наелектрисања износи $n = \frac{m}{e} \cdot \sqrt{\frac{\gamma}{k}}$ (6п). Бројна вредност износи око 5,38 милиона електрона (2п).
- Пошто је у питању редна веза, количине наелектрисања су једнаке на сва три кондензатора и износе $C_1 \cdot \varphi_1 = C_2 \cdot \varphi_2 = C_3 \cdot \varphi_3$ (6п). Одавде је нпр. $\frac{\varphi_1}{\varphi_2} = \frac{C_2}{C_1} \Rightarrow \varphi_1 = 0.5 \cdot \varphi_2$ (3п) и $\frac{\varphi_3}{\varphi_2} = \frac{C_2}{C_3} \Rightarrow \varphi_3 = 0.25 \cdot \varphi_2$ (3п). Како је $\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 = U \Rightarrow 1.75 \cdot \varphi_2 = 7 \text{ kV}$ (3п). Следи да је $\varphi_2 = 4 \text{ kV}$ (2п), одмах се види да ће први пробити кондензатор C_2 (3п). Напони $\varphi_1 = 2 \text{ kV}$ и $\varphi_3 = 1 \text{ kV}$ су мањи од пробојних напона за те кондензаторе.
- Ако је вредност унутрашњег отпора акумулатора r , онда је на основу Омовог закона $\varepsilon - U = I \cdot r$ (5п), те је $r = \frac{\varepsilon - U}{I} = 0.25 \Omega$ (3п). Струја кратког споја је ограничена само овим отпором и износи $I_{KS} = \frac{\varepsilon}{r} = 48 \text{ A}$.
- Укупно време кретања тела је $t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = 4 \text{ s}$ (7п). За првих $t_1 = 3 \text{ s}$ тело пређе пут $h_1 = \frac{gt_1^2}{2} = 45 \text{ m}$ (7п), а како је укупан пут $h = 80 \text{ m}$, значи да је у последњој секунди тело прешло $h - h_1 = 35 \text{ m}$ (6п).
- Из наведених података следи да је вредност унутрашњег отпора волтметра $r_V = \frac{U}{I} = 3 \text{ k}\Omega$ (5п). При напону од 150 V струја кроз волтметар опет може бити највише 10 mA (5п), а вредност отпора којег треба прикључити редно (серијски) (5п) са волтметром износи $R = \frac{150 \text{ V}}{10 \text{ mA}} - 3 \text{ k}\Omega = 15 \text{ k}\Omega - 3 \text{ k}\Omega = 12 \text{ k}\Omega$ (5п).